



COLEGIO
SAN PEDRO CLAVER
BUCARAMANGA

comprometidos
con la educación
santandereana
desde 1897

ANEXO 2

AREA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
BACHILLERATO

GRADO 7°

2DO PERIODO

ESTUDIANTE: _____
GRADO: 7° _____ **FECHA:** _____

DOCENTE: William H. Herrera Rey
william.herrera@sanpedro.edu.co

Lea atentamente el Anexo.

De acuerdo a los requerimientos del circuito (selección de elementos), utilizando su Pc de trabajo y la aplicación TinkerCAD desarrolle la simulación del circuito requerido. Guarde el archivo de la simulación en una carpeta local y envíelo por el Aula Virtual como evidencia.

Circuito:

