




ESTUDIANTE: _____
GRADO: 7° _____ **FECHA:** _____

DOCENTE: William H. Herrera Rey
william.herrera@sanpedro.edu.co


Lea atentamente el Anexo.

De acuerdo a los requerimientos del circuito (selección de elementos), utilizando su Pc de trabajo y la aplicación TinkerCAD desarrolle la simulación del circuito requerido. Guarde el archivo de la simulación en una carpeta local y envíelo por el Aula Virtual como evidencia.

Circuito 1:

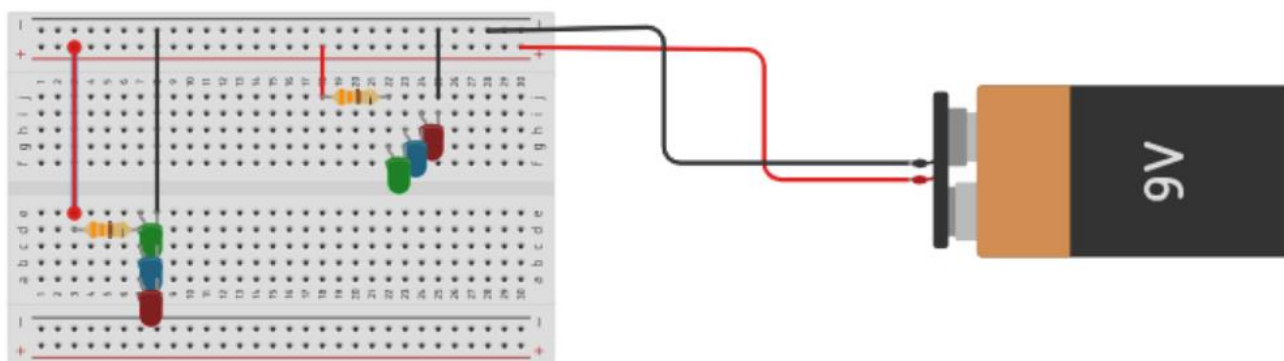

Circuito 2:

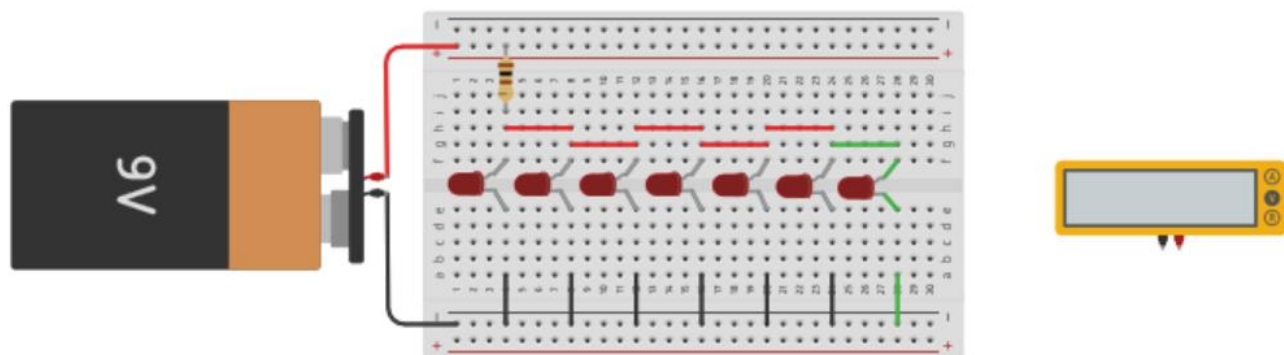

Circuito 3:

