



COLEGIO
SAN PEDRO CLAVER
BUCARAMANGA

comprometidos
con la educación
santandereana
desde 1897

ANEXO 2

AREA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
BACHILLERATO

GRADO 7º

3ER PERIODO

ESTUDIANTE: _____
GRADO: 7 _____ **FECHA:** _____


DOCENTE: William H. Herrera Rey
william.herrera@sanpedro.edu.co

Lea atentamente el Anexo.


De acuerdo a los requerimientos del circuito (<https://www.tinkercad.com/learn/circuits/learning>), utilizando su Pc de trabajo y la aplicación TinkerCAD desarrolle la simulación del circuito requerido. Guarde el Pantallazo de la simulación en una carpeta local y envíelo por el Aula Virtual como evidencia.

La evidencia será comparada con su carpeta digital de TinkerCAD.

Circuito 1:

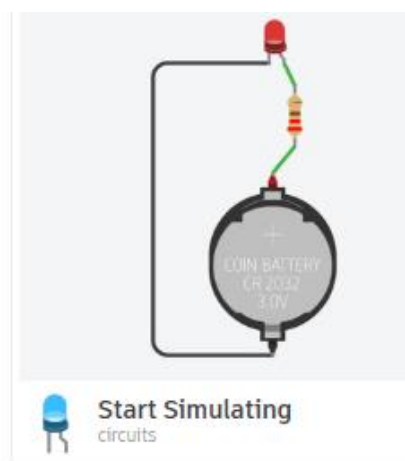

Circuito 2:

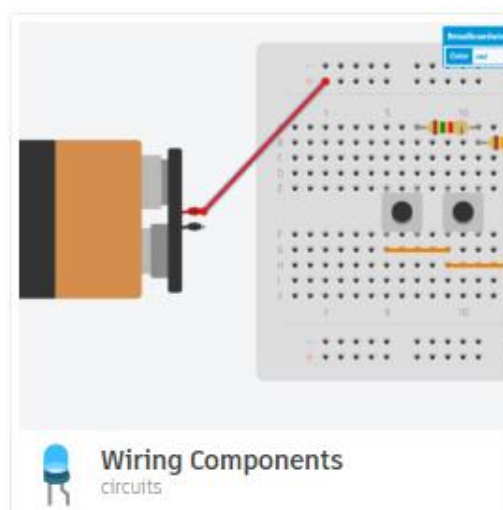

Circuito 3:

