




ESTUDIANTE: _____
GRADO: 7º _____ **FECHA:** _____

DOCENTE: William H. Herrera Rey
william.herrera@sanpedro.edu.co

Lea atentamente el Anexo.

1. De acuerdo a los requerimientos del circuito (selección de elementos), utilizando su Pc de trabajo y la aplicación TinkerCAD desarrolle la simulación del circuito requerido y responda las preguntas.

Circuito:

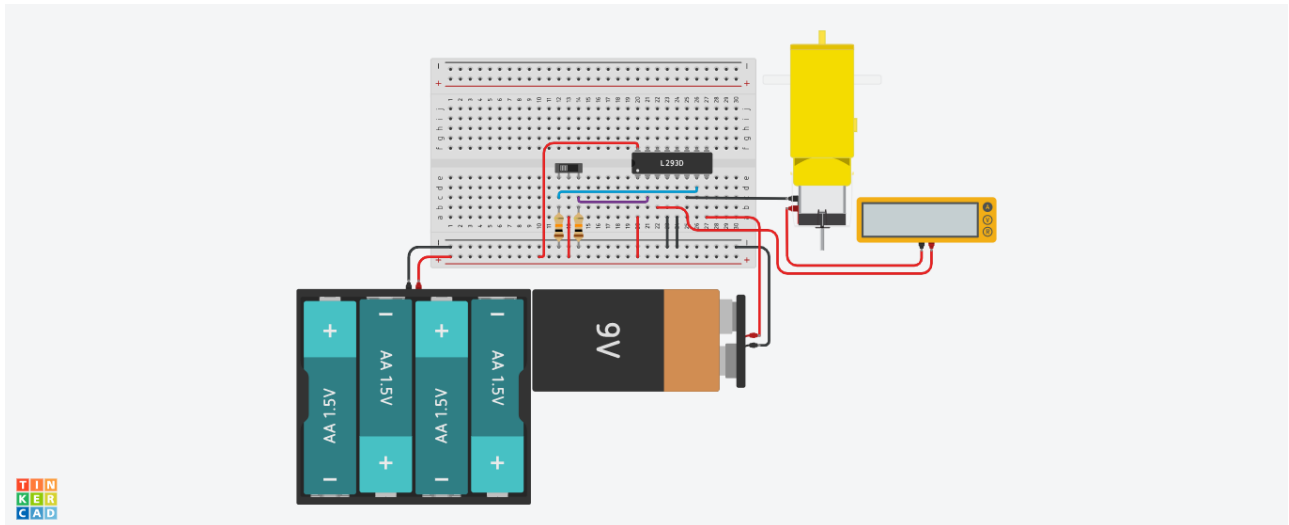

2. Agregue a la simulación dos motores en las salidas 3 y 4 del integrado L293D con su respectivo control de activación. Guarde la simulación en la carpeta local y envíelo por el Aula Virtual como evidencia.