



ANEJO 1

AREA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
BACHILLERATO

GRADO 7°

1ER PERIODO


ESTUDIANTE: _____
GRADO: 7° _____ **FECHA:** _____

DOCENTE: William H. Herrera Rey
william.herrera@sanpedro.edu.co


Lea atentamente el Anexo.

De acuerdo a los requerimientos del circuito (selección de elementos), utilizando su Pc de trabajo y la aplicación Crocodile Technology desarrolle la simulación del circuito requerido. En su hoja de trabajo escriba el número del circuito y una línea inferior prolongada (____) para la verificación del docente. Guarde el archivo de la simulación en su carpeta local como evidencia.


1. (____)

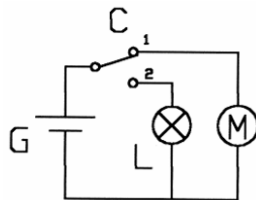


2. (____)

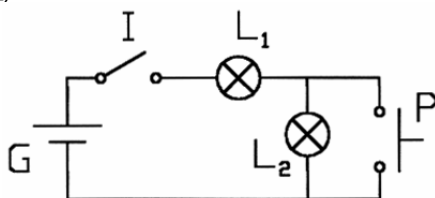


3. (____)

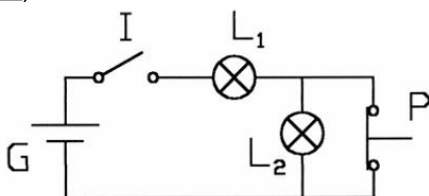


4. (____)

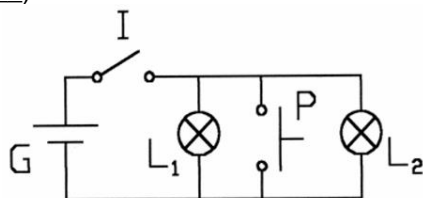


5. (____)

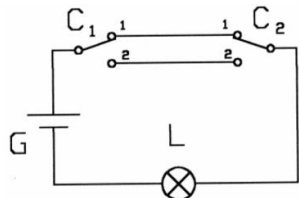


6. (____)

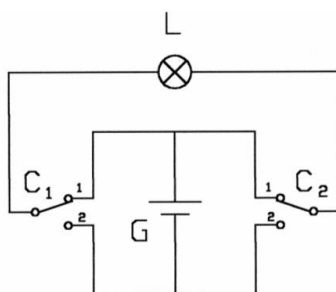


7. (____)

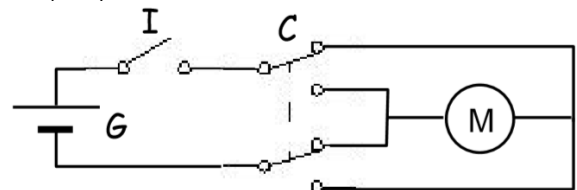

8. (____)

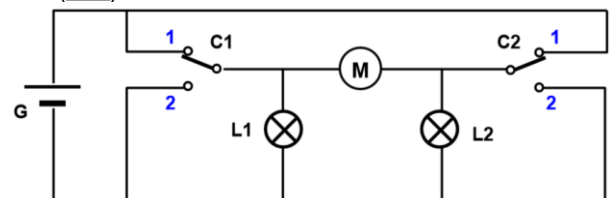

9. (____)

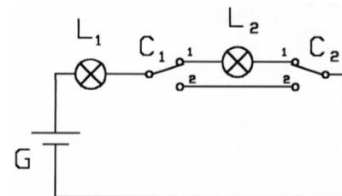

10. (____)

