



ESTUDIANTE: _____
GRADO: 7º _____ **FECHA:** _____


DOCENTE: William H. Herrera Rey
william.herrera@sanpedro.edu.co

Lea atentamente el Anexo.

De acuerdo a los requerimientos del circuito (<https://www.tinkercad.com/learn/circuits/lessons>), utilizando su Pc de trabajo y la aplicación TinkerCAD desarrolle la simulación del circuito requerido. Guarde el Pantallazo de la simulación en una carpeta local y envíelo por el Aula Virtual como evidencia.

La evidencia será comparada con su carpeta digital de TinkerCAD.

Circuito 1:

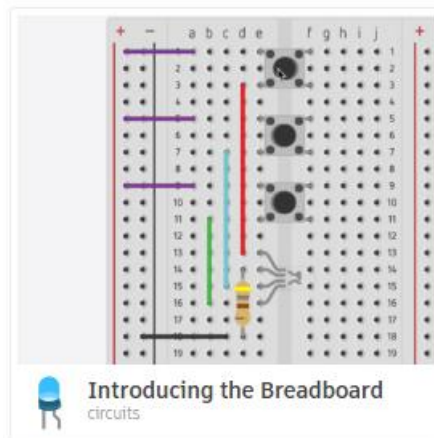

Circuito 2:



Circuito 3:

